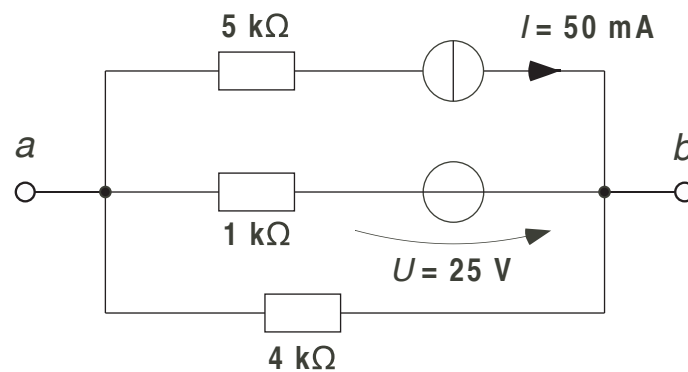


Théorèmes de Thévenin et de Norton – Exercice 1

On donne le circuit suivant :



1. Calculer la tension U_{ab} ;
2. Etablir les schémas équivalents en source de tension réelle et en source de courant réelle du bipôle.

•